

## Teamopdracht: verslag

Academiejaar 2021 – 2022

Team 3

### Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Ontwerpproces</b>	<b>1</b>
1.1	Onderdelen . . . . .	1
1.2	Chassis . . . . .	2
1.3	Implementatie in Labview . . . . .	2
1.3.1	Reflectiesensor . . . . .	2
1.3.2	Kleursensor . . . . .	3
1.3.3	Afstandssensor . . . . .	4
1.3.4	Motoren . . . . .	4
1.4	Toekomstige doelen . . . . .	4
1.5	Planning . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>6</b>
2.1	Financieel Rapport . . . . .	6
2.2	Elektronisch circuit . . . . .	6

### Inleiding

Voor het vak Probleemoplossen en ontwerpen deel twee, kregen we de opdracht om een wagentje te bouwen. Concreet hield dit in dat we een wagentje moesten maken dat een lijn op straat kan volgen, aan een stopstreep kan stoppen, een verkeerslicht kan interpreteren en indien dit groen is, verder kan rijden. Het wagentje moet ook kunnen stoppen voor eventuele obstakels op de weg. Het doel is dus om dit allemaal te programmeren, zodat het wagentje een voorgeprogrammeerd traject foutloos kan afleggen en we het eventueel vanop afstand met behulp van WiFi verbinding manueel kunnen bijsturen. In dit verslag zullen we ons ontwerpproces bijhouden, onze implementatiemethode uitleggen, onze resultaten die we bereikt hebben en ook onze problemen die we onderweg ondervonden bespreken.

## 1 Ontwerpproces

### 1.1 Onderdelen

Een belangrijk deel van het ontwerp, zijn natuurlijk de onderdelen. We hebben eerst en vooral zorgvuldig besproken welk ontwerp onze wagen ging krijgen en welke onderdelen hierbij het best passen. We kozen voor een wagentje met twee voorwielen en een ballcaster achteraan, wat de mobiliteit bij het draaien verhoogt. Voor dit project hadden we ook verschillende sensoren nodig. Hierbij kozen we voor de TCS34725 Kleur sensor BOB die het kleur van het verkeerslicht zal detecteren, de QTR-8A analoge reflectie sensor array die de te volgen lijn op de straat zal detecteren en de Optische Afstandssensor die ervoor zal zorgen dat we obstakels kunnen detecteren. Daarnaast hadden we ook nog standaard onderdelen nodig zoals de Micro Metal Gear Motor 100:1, Opladbare LITHIUM-ION batterijen en een Motorschild IC. Het belangrijkste onderdeel van ons ontwerp is natuurlijk de microcontroller. Wij kozen voor de NI MyRio microcontroller omdat het direct kan interageren met LABVIEW en we dus alles daarin kunnen programmeren. Daarnaast is NI MyRio specifiek gemaakt voor ingenieursprojecten en leek het ons de beste oplossing naast Arduino en Raspberry Pi.

Een tweede deel van de opdracht was het kiezen van een individuele touch voor het wagentje. Men kon kiezen voor verschillende moeilijkheidsgraden, met bijhorende opdrachten. Wij kozen initieel voor een medium opdracht, namelijk het maken van onze eigen chassis om het dan te laten 3D printen. Hierdoor kon de chassis ons model met de twee wielen en de ballcaster complementeren en konden we ons ontwerp van het wagentje volledig naar ons zin aanpassen. Daarnaast konden we ons zo beter aanpassen aan de

grootte van de NI MyRio die namelijk een groot deel van onze chassis inpakt. Achteraf, zijn we nog veranderd van keuze van opdracht. We konden namelijk voor de moeilijkste moeilijkheidsgraad kiezen, waarbij je heel de wagen zonder makerbeams moet maken.

Hieronder nog een overzicht van de onderdelen:

- Micro Metal Gear Motor 100:1
- Wiel 42x19mm
- Ball Caster
- TCS34725 Kleur sensor BOB
- QTR-8A analoge reflectie sensor array (lijn-detectie)
- JST Connector 2p 2mm M haaks
- Micro metal gear motor beugel
- Breadboard Full-size
- Printplaat
- NI MyRio (microcontroller)
- Optische Afstandssensor (digitaal)
- Oplaadbare LITHIUM-ION (batterijen)
- Motorschild IC
- Male headers 10

## 1.2 Chassis


Aangezien we besloten hebben om onze eigen chassis te maken, was het ontwerp hiervan heel belangrijk. Alle gaten moesten precies op de juiste plek zitten om al onze onderdelen te kunnen bevestigen. Daardoor hebben we veel verschillende modellen gemaakt om te zien wat het meest ideale model zou zijn voor onze onderdelen met onder andere de NI MyRio. Deze heeft namelijk de afmetingen 136,6 mm op 88,6 mm. Dit is relatief groot in vergelijking met de andere onderdelen. Hierdoor neemt de NI MyRio ook het meeste plaats in op onze chassis. We hebben ervoor gekozen om deze tussen de wielen te leggen. Hierdoor is de totale breedte van onze chassis 165 mm zonder wielen of 210 mm met de wielen. Daarnaast moesten we ook plaats maken voor de twee batterijen. Deze hebben we net achter de NI MyRio geplaatst. Om de grootte van de chassis wat te beperken, hebben we gekozen om de printplaat in de hoogte boven de batterijen te plaatsen en twee houdertjes daarvoor bij te printen. Aangezien de ballcaster kleiner is dan de wielen, moesten we nog een klein stukje toevoegen onder onze chassis zodat deze niet scheef zou liggen. De reflectiesensor en de afstandssensor zijn beide aan de voorkant van de chassis bevestigd. We gaan nog een extra onderdeel printen dat we vooraan kunnen bevestigen zodat de reflectiesensor op 2 mm van de grond naar beneden gericht ligt. Deze afstand is specifiek gekozen, om het beste resultaat te bekomen. Ook de afstandssensor is aan dit extra onderdeel bevestigd, maar dan gericht naar voor. Het was niet mogelijk om dit aan de chassis te printen omdat we anders te veel support nodig zouden hebben en dat veel zou kosten. De kleursensor wordt rechts vooraan aan de chassis bevestigd. De lichten staan namelijk rechts van de baan en moeten dus op een heel kleine afstand gedetecteerd worden. We hebben dus ook hiervoor een extra onderdeel moeten printen, zodat hij zeker dicht genoeg bij het verkeerslicht zou staan. De overige gaten die in onze chassis aanwezig zijn, zijn er voor besparing aangezien het 7 eenheden voor 1 meter filament is en we ons budget in de gaten moeten houden.

## 1.3 Implementatie in Labview

Aangezien de NI MyRio onze microcontroller is, moeten we al onze onderdelen in LABVIEW programmeren. Hieronder wordt er meer uitleg gegeven over de verschillende onderdelen, namelijk de reflectiesensor, de kleursensor, de afstandssensor en de motoren.

### 1.3.1 Reflectiesensor

De lijnsensor geeft als input een array van 8 analoge spanningen tussen 0V en 5V. Deze moet worden omgezet naar een array met 8 waarden die ofwel 0 ofwel 1 zijn. 0 wil zeggen dat de sensor de lijn niet detecteert en komt overeen met een inputwaarde tussen 0V en 3.3V. Daarnaast kan de sensor bij 1 wel de lijn zien en dit komt overeen met een inputwaarde tussen 3.3V en 5V. Eenmaal de nieuwe array is bepaald, moet deze worden omgezet naar besturing van de wagen. De waarden worden nu één voor één gecontroleerd op een 1 of een 0, maar er wordt ook telkens bijgehouden op welke index van de array we zitten. Er gebeurt niks tot er bij een specifieke index een 1 wordt gezien. Dan wordt namelijk een

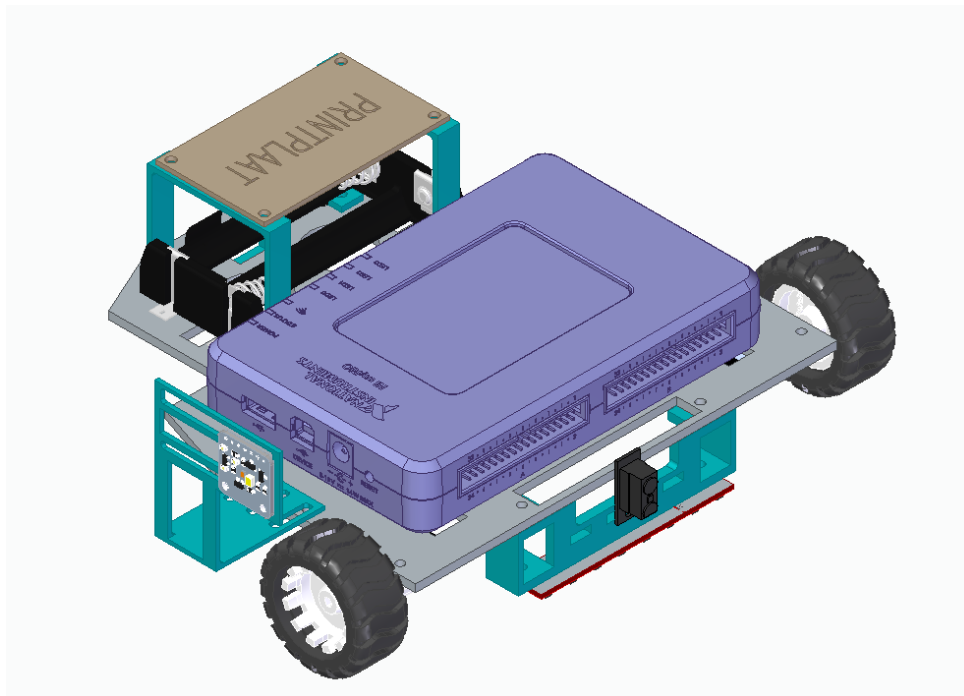

Figuur 1: CAD model

waarde tussen  $-7$  en  $7$  overgebracht naar de volgende lus. Afhankelijk van hoever naar buiten de  $1$  staat (in de array), zal de doorgegeven waarde groter of kleiner zijn. Zo zal de waarde bijvoorbeeld  $7$  zijn als de eerste index al een  $1$  bevat en  $-7$  wanneer bij elke index van de array de waarde  $0$  is behalve bij de laatste. De mogelijke waarden zijn  $\pm 7$ ,  $\pm 5$ ,  $\pm 3$ ,  $\pm 1$ . Nadat er voor de eerste keer een  $1$  is aangetroffen, zal telkens wanneer opnieuw een  $1$  wordt tegengekomen, één eenheid worden afgetrokken van de waarde die tot dan toe werd bekomen. Dit wijst erop dat het wagentje minder aan de buitenkant (ten opzichte van de lijn) zit bij een positief getal, of juist meer naar buiten zit bij een negatief getal. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden van hoe ver (grootte van het getal) het wagentje relatief van de lijn is verwijderd en langs welke kant (positief of negatief getal). Wanneer het wagentje perfect op de lijn rijdt, zullen de  $4$ de en  $5$ de index van de array een  $1$  bevatten en zal de bepaalde waarde nul zijn, wat wil zeggen dat het wagentje niets moet doen. Aan de hand van de twee ingevoerde waarden die zorgen voor de snelheid van de twee wielen kan het wagentje dan naar een bepaalde kant draaien met een bepaalde scherppte. Hoe groter het getal, hoe scherper de draai naar binnen zal zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat de array alleen enen bevat. Dit wil zeggen dat het wagentje op de stopstreep staat (want alle acht sensoren detecteren de lijn). Hiervoor is een apart geval nodig die eerst controleert of alle elementen in de array  $1$  zijn. Als dit het geval is, zal het wagentje onmiddellijk stoppen. Zo niet dan zal de wagen worden bijgestuurd via de berekende waarde. Dit is nodig omdat bij een array van alleen maar  $1$ 'en de berekende waarde gelijk is aan nul ( $7 \times 1$ ) net zoals wanneer het wagentje perfect op de lijn rijdt. Bijgevolg zal het wagentje dan niks doen.

### 1.3.2 Kleursensor

Via de input van de kleursensor kunnen we bepalen welk kleur het licht uitschijnt. Als de waarde van de weerstand rond  $1000 \text{ Ohm}$  zit, detecteert de sensor rood, indien de waarde rond  $560 \text{ Ohm}$  zit, detecteert de sensor groen licht. Bij rood licht zal de wagen blijven wachten tot het licht op groen springt. Zolang de sensor rood aanduidt, zal de input steeds opnieuw worden gecontroleerd. Vanaf het moment dat het licht groen wordt, zal het wagentje vertrekken door de waarden voor de motor niet meer op nul te zetten, maar op een hoger voltage.

### 1.3.3 Afstandssensor

Deze sensor detecteert objecten tussen 2cm en 10cm. Als een object zich dichterbij dan 10 cm (en verder dan 2cm) bevindt, stopt de wagen onmiddellijk. Dit wil zeggen dat de waarden van de motor op dit moment 0 volt zijn.

### 1.3.4 Motoren

De motoren zullen we individueel moeten kunnen aansturen, zodat we het wagentje kunnen bijsturen indien het niet recht rijdt of een bocht moet maken. We zullen dit doen door eerst en vooral de positie van het wagentje te bepalen. Dan zullen we de snelheid met behulp van de frequentie instellen, de output dan weergeven en daarna de nieuwe richting weer instellen via de input, gegeven door de lijnsensor.

## 1.4 Toekomstige doelen

De komende weken moeten we de programma's van de verschillende sensoren afwerken en ook het overkoepelende programma schrijven. De input van de lijnsensor is al gecontroleerd, maar die van de afstandssensor en de kleursensor moet nog gecontroleerd worden. Het wagentje moet volledig in elkaar gestoken worden en indien er fouten zijn, moeten deze aangepast worden en herprint worden. Alle circuits moeten uitgetest worden en volledig uitgeschreven worden. De draaibewegingen moeten nog berekend worden.

## 1.5 Planning

	Taak	Datum
1	Code	
1.1	Richting kiezen	
1.1.1	Motoren aansturen	1/04
1.2	Lijndetectie	25/03
1.2.1	Reflectiesensor inlezen	25/03
1.2.2	Reflectiesensor interpreteren	25/03
1.3	Obstakels detecteren	
1.3.1	Afstandssensor inlezen	25/03
1.3.2	Afstandssensor interpreteren	15/04
1.4	Lichten herkennen	
1.4.1	Kleursensor inlezen	8/04
1.4.2	Kleursensor interpreteren	15/04
1.5	Interface maken	29/04
1.5.1	Vizualisatie Labview	29/04
2	Bouw	
2.1	CAD model	25/03
2.1.1	Wiel	25/03
2.1.2	Printplaat	25/03
2.1.3	Kleursensor	25/03
2.1.4	Afstandssensor	25/03
2.1.5	Reflectiesensor	25/03
2.1.6	Chassis	25/03
2.1.7	Bevestigingsbeugel motor	25/03
2.1.8	Microcontroller	25/03
2.2	Chassis printen	1/04
2.3	Model schetsen	11/03
2.4	Technische tekeningen	01/04
2.5	Onderdelenlijst	11/03
2.6	Berekeningen	11/03
2.6.1	Draaicirkel	15/04
2.7	Wagentje maken	29/04
3	Presentatie	
3.1	Tussentijds verslag	01/04
3.2	Tussentijdse presentatie	01/04
3.3	Eindeverslag	27/05
3.4	Eindpresentatie	27/05

## 2 Bijlagen


### 2.1 Financieel Rapport

Hieronder al onze uitgaven tot nu toe. Hierbij moet de printplaat en de chassis nog gerekend worden.


	Product	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
1	Bieding			1400
2	Wiel 42x19mm	2	35.00	70
3	Ball Caster	1	60.00	60
4	TCS34725 Kleur sensor BOB	1	150.00	150
5	QTR-8A analoge reflectie sensor array	1	150.00	150
6	JST Connector 2p 2mm M haaks	1	5.00	5
7	Micro metal gear motor beugel	2	25.00	50
8	Breadboard Full-size	1	105.00	105
9	NI MyRio	1	240.00	240
10	Optische Afstandssensor (digitaal)	1	160.00	160
11	Oplaadbare LITHIUM-ION	4	90	360
12	Motorschield IC	1	70	70
13	Male headers 10	4	5	20
14	Micro Metal Gear Motor 100:1	2	160.00	320
15	Chassis	1	135	135
16	Printplaat	1	50	50
	Totaal Bedrag			3500
	Bedrag Uitgegeven			3345
	Overige Bedrag			155

### 2.2 Elektronisch circuit

Tot nu toe hebben we al een deel van het elektrisch circuit aaneengeschaakeld om individuele outputs van de lijnsensor te testen op mogelijke afwijkingen van de verwachte output en de reactie van de motor op een bepaalde spanning als input te evalueren. Zo weten we ongeveer hoeveel spanning we moeten aanleggen om 1 motor te laten voortbewegen aan een gewenste snelheid en hiermee in te schatten hoe groot de bocht die hij maakt zal zijn of hoeveel hij moet corrigeren indien hij niet meer op het midden van de lijn staat. Voorlopig zijn de RGB-sensor en de afstandssensor nog niet toegevoegd aan de schakeling. Dit zal binnenkort gebeuren. De lijnsensor heeft 8 aparte outputs. Deze zijn geconnecteerd aan de analoge ingangen van de NIMyRio - output nr. 1-4 geschakeld aan blok A en nr. 5-8 aan blok B. De Vcc is verbonden met de +5V uitgang en de GND met de AGND van de MyRio. Om de motor aan te sturen moeten we een motorshield gebruiken. Dit is een operational amplifier die een elektrisch signaal naar de motor genoeg versterkt zodat het de motor kan aandrijven. Het inputsignaal is verbonden met AO0, deze kunnen we via de labview-interface arbitrair aanpassen, wat het testen mogelijk maakt. Voor de test hebben we (voorlopig) de Enable en de Vcc verbonden met dezelfde +5V en pinnen 12 en 13 verbonden met dezelfde AGND die de lijnsensor ook gebruikt. De enable is verbonden met een constante +5V zodat het altijd op 'aan' staat. Er vertrekt een diode vanuit AGND richting Out1, zoals vermeld op de datasheet van de motorshield. Een elektrisch signaal (spanning) wordt eerst bepaald via de interface op de computer, daarna doorgezonden naar de MyRio, verlaat de uitgang AO0 en bereikt de In1 (pin 15) van de motorshield. Dit signaal wordt versterkt met  $\text{gain} = +5V (= V_{cc} - GND)$  en is dan sterk genoeg om de motor aan te drijven. Voorlopig is maar 1 motor geschakeld voor de test. De andere zal analoog geschakeld worden. We zullen alleen de pinnen no. 9-16 gebruiken aangezien we de functie van achteruitrijden niet implementeren. De schakeling kan zeker nog veranderen (bv. indien nodig zullen we aparte +5V poorten van de MyRio toekennen aan de motoren en sensoren). Tot nu toe functioneert alles volgens verwachting.

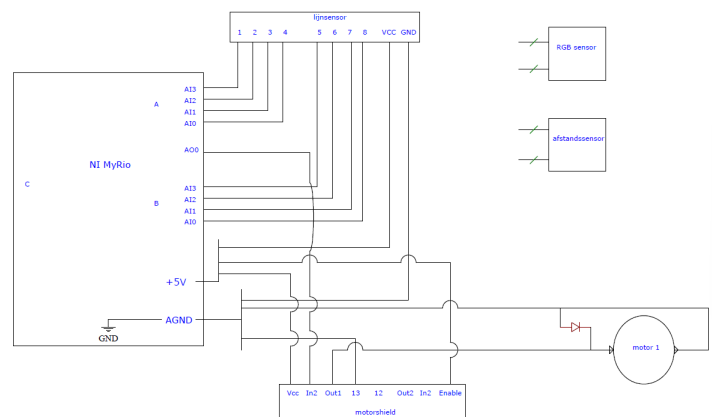

Figuur 2: Elektronisch circuit

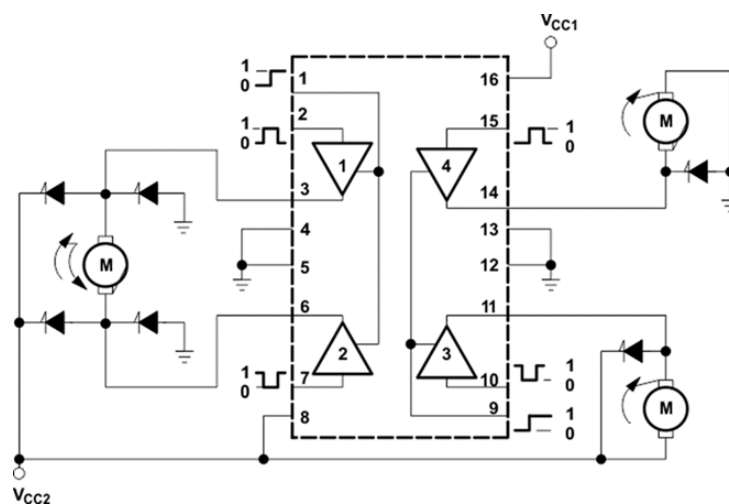

Figuur 3: Elektronisch circuit

## Besluit

Tot nu toe hebben we de chassis volledig afgewerkt. Daarnaast is de lijnsensor volledig geprogrammeerd en hebben we gecontroleerd of de sensoren allemaal de juiste input geven. Het is ons al gelukt om een wiel te laten draaien. We zullen nu vooral nog de andere componenten moeten implementeren en uittesten zodat het parcours goed afgelegd kan worden. Het wagentje moet volledig in elkaar gestoken worden.

## Referenties

- [1] Pololu Robotics and Electronics. (2001). Pololu. Geraadpleegd op 1 april 2022, van <https://www.pololu.com/>
- [2] N. (2018, 12 maart). myRIO-1950 User Guide and Specifications - National · PDF fileNI myRIO-1950 User Guide and Specifications. Dokumen.Tips. Geraadpleegd op 1 april 2022, van <https://dokumen.tips/documents/myrio-1950-user-guide-and-specifications-national-myrio-1950-user-guide-and.html?page=1>
- [3] Circuit Motorshield. (2007). TI. Geraadpleegd op 1 april 2022, van <https://www.ti.com/product/L293D>